

TRACCIA 3

Si realizzi un controllore per apertura di una cassaforte. Il controllore è basato sul riconoscimento di due sequenze di 4 bit generate da due chiavi a disposizione di personale di sicurezza. Il funzionamento è il seguente. Il primo utente deve inserire la sua chiave in una serratura. Il controllore di apertura rileva la chiave e si pone in attesa di ricevere una sequenza generata da un componente esterno (NOTA: ciò significa che la sequenza è in ingresso al controllore di apertura). Il secondo utente deve fare la stessa cosa con la sua chiave, ed il controllore di apertura si comporta in maniera analoga. Se viene riconosciuta una sequenza e, entro un tempo limite (per esempio, 10 cicli di clock), non si riconosce (per qualunque motivo) la seconda il controllore di apertura si riporta allo stato iniziale e la procedura deve ripartire. La cassaforte si apre se e solo se le due chiavi sono inserite, e le due sequenze riconosciute entro il tempo limite. L'ordine delle serrature non è importante, lo studente può scegliere le sequenze di 4 bit.

**FUNZIONAMENTO & SCELTE PROGETTUALI**

Il principio di funzionamento della nostra cassaforte consiste nell'inserimento di una prima chiave che deve essere riconosciuta da uno dei 2 lettori, non vi è vincolo su quale chiave debba essere riconosciuta per prima poiché abbiamo considerato che le chiavi possono essere tranquillamente invertite senza generare errori. Una volta riconosciuta la prima chiave si deve procedere nell'arco di tempo di 10 cicli di clock all'inserimento e riconoscimento della seconda chiave. Se entrambe le chiavi sono state riconosciute con successo la serratura della porta si sbloccherà e ci permetterà di aprire la cassaforte. Per come abbiamo deciso di implementare la macchina è anche possibile inserire contemporaneamente entrambe le chiavi corrette in due serrature diverse per aprire la cassaforte. Nel momento in cui la porta verrà aperta non sarà possibile richiuderla definitivamente a meno che non vengano estratte entrambe le chiavi e la porta non venga accostata in modo da far attivare un sensore che ne causerà il blocco. Se entro i 10 cicli di clock non viene registrato l'inserimento corretto della seconda chiave si entrerà in uno stato in cui sarà possibile unicamente reiterare il processo solo se verranno estratte entrambe le chiavi. Il display a sette segmenti aiuterà l'utente nella procedura di apertura della cassaforte segnalando eventuali errori.

Tutti gli ingressi e le uscite utilizzati sono considerati come sensori e attuatori a livelli.

Le chiavi vengono considerate come dispositivi elettronici esterni che generano una sequenza di 4 bit.

Per la realizzazione della nostra cassaforte è stato scelto un approccio TOP-DOWN, dividere un problema in sotto-problemi più semplici, cioè MODULARE (il diagramma a blocchi consisterà proprio nel RTL Schematic).

Abbiamo deciso di scomporre il controllore ([TOP MODULE](#)) in 4 moduli:

- [RICONOSCITORE DI UNA SEQUENZA](#)
- [DISPLAY A SETTE SEGMENTI](#)
- [CONTATORE DI N CICLI DI CLOCK](#)
- [GESTORE DEGLI STATI DELLA CASSAFORTE](#)


sezioni aggiuntive:

[DESIGN SUMMARY REPORT](#)


[APPROFONDIMENTI](#)

➤ RICONOSCITORE DI UNA SEQUENZA

[\(torna su\)](#)

 

Entity del modulo

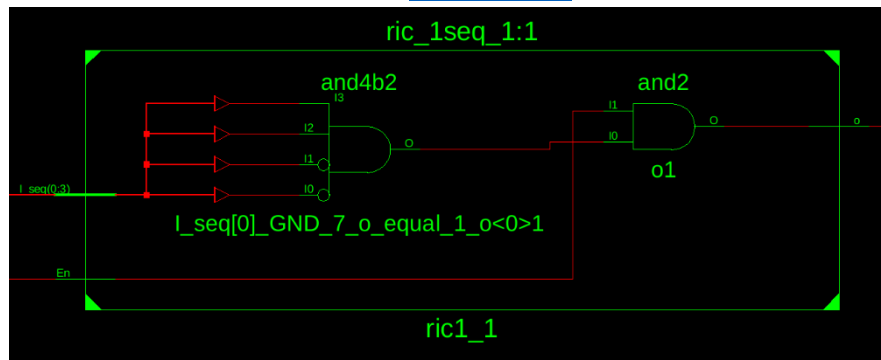

Esempio di RTL-Schematic del componente con seq="0011"

Questo modulo ci permette di riconoscere una determinata sequenza di bit data in input. Se la sequenza viene riconosciuta l'uscita sarà pari ad 1, 0 altrimenti.

I suoi ingressi sono:

- En che sarebbe l'enable. Ci permette di abilitare o disabilitare il componente. 1 abilita, 0 altrimenti
- I_seq che sarebbe la sequenza di 4 bit da riconoscere

L'uscita è:

- o che sarebbe il segnale che mi segnala con 1 se la sequenza è stata riconosciuta, 0 altrimenti

Codice: ric_1seq.vhd

```

19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity ric_1seq is
33   Generic(
34     seq : std_logic_vector(0 to 3) := "0000"
35   );
36   Port (
37     En : in std_logic;
38     I_seq : in std_logic_vector(0 to 3);
39
40     o : out std_logic
41   );
42 end ric_1seq;
43
44 architecture Behavioral of ric_1seq is
45 begin
46
47   process (En, I_seq)
48   begin
49     if seq=I_seq and En='1' then
50       o<='1';
51     else
52       o<='0';
53     end if;
54
55   end process;
56
57 end Behavioral;
58
59
60
61

```

Abbiamo deciso di utilizzare un parametro generic in modo tale da poter implementare questo componente più volte all'interno del Top Module e quindi renderlo un modulo di riconoscitore di sequenza generico a 4 bit. Se il generic non viene definito durante l'istanziamento del componente verrà presa in considerazione la sequenza di default "0000".

Come si può notare abbiamo utilizzato un approccio procedurale (Behavioral) che si occupa di controllare l'uguaglianza della sequenza in ingresso (I_seq) con quella da riconoscere (seq) ed inoltre è stato aggiunto un enable (En) che permette l'abilitazione o meno di questo modulo. Dato che ad ogni variazione dell'enable e della sequenza data in ingresso avverranno variazioni sull'uscita (o) questi 2 ingressi dovranno far parte della sensitivity list del process.

Testbench: test_ric1.vhd

```

27
28 LIBRARY ieee;
29 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
30 USE ieee.std_logic_arith.ALL;
31
32 -- Uncomment the following library declaration if using
33 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
34 --USE ieee.numeric_std.ALL;
35
36 ENTITY test_ric1 IS
37 END test_ric1;
38
39 ARCHITECTURE behavior OF test_ric1 IS
40
41     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
42
43     COMPONENT ric_lseq
44     GENERIC(
45         seq : std_logic_vector(0 to 3)
46     );
47     PORT(
48         En : IN  std_logic;
49         I_seq : IN  std_logic_vector(0 to 3);
50         o : OUT  std_logic
51     );
52     END COMPONENT;
53
54
55 --Inputs
56 signal En : std_logic := '0';
57 signal I_seq : std_logic_vector(0 to 3) := (others => '0');
58
59 --Outputs
60 signal o : std_logic;
61 -- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
62 -- appropriate port name
63
64 BEGIN
65
66     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
67     uut: ric_lseq
68     GENERIC MAP (seq=>"0010") --sequenza da riconoscere
69     PORT MAP (
70         En => En,
71         I_seq => I_seq,
72         o => o
73     );
74
75
76
77
78 -- Stimulus process
79 stim_proc: process
80 begin
81
82     En<='1';
83     wait for 10 ns;
84
85     for i in 0 to 15 loop
86         I_seq<=conv_std_logic_vector(i,4);
87         wait for 10ns;
88     end loop;
89
90     wait for 20 ns;
91     En<='0';
92     wait for 10ns;
93
94     for i in 0 to 15 loop
95         I_seq<=conv_std_logic_vector(i,4);
96         wait for 10ns;
97     end loop;
98
99     wait;
100 end process;
101
102 END;


```

Come si può notare alla riga 69 abbiamo definito come sequenza da riconoscere "0010".

Il funzionamento di questa testbench prevede lo scorrimento di tutte le possibili combinazioni una volta con l'enable pari a 1 ed una volta con enable pari a 0.

Per fare ciò abbiamo utilizzato un for che va da 0 a $2^{n_bit}-1$ con n_bit pari a 4. All'interno del for abbiamo assegnato questo numero, convertito in std_logic_vector su 4 bit, all'ingresso I_seq.


Simulazione test_ric1

 


Come si può ben notare dalla simulazione solamente quando la sequenza in ingresso è proprio "0010" ed En=1 allora avremo o=1, 0 altrimenti.

➤ DISPLAY A SETTE SEGMENTI

[\(torna su\)](#)

 


Entity del modulo

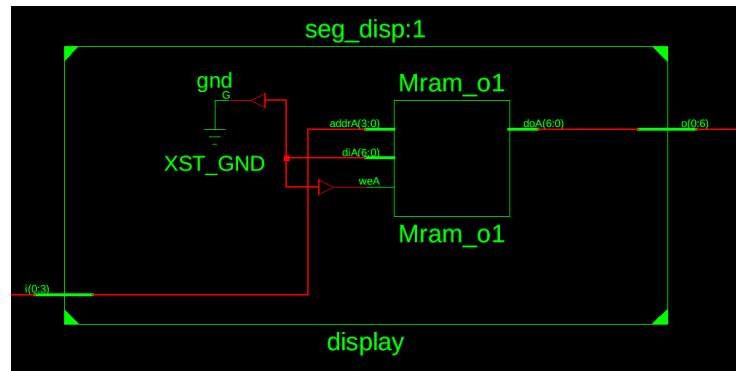

RTL-Schematic del componente

Digit	Display	gfedcba	abcdefg	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0x3F	0x7E	on	on	on	on	on	on	off
1	1	0x06	0x30	off	on	on	off	off	off	off
2	2	0x5B	0x6D	on	on	off	on	on	off	on
3	3	0x4F	0x79	on	on	on	on	off	off	on
4	4	0x66	0x33	off	on	on	off	off	on	on
5	5	0x6D	0x5B	on	off	on	on	off	on	on
6	6	0x7D	0x5F	on	off	on	on	on	on	on
7	7	0x07	0x70	on	on	on	off	off	off	off
8	8	0x7F	0x7F	on	on	on	on	on	on	on
9	9	0x6F	0x7B	on	on	on	on	off	on	on
A	A	0x77	0x77	on	on	on	off	on	on	on
b	b	0x7C	0x1F	off	off	on	on	on	on	on
C	C	0x39	0x4E	on	off	off	on	on	on	off
d	d	0x5E	0x3D	off	on	on	on	on	off	on
E	E	0x79	0x4F	on	off	off	on	on	on	on
F	F	0x71	0x47	on	off	off	off	on	on	on

Tabella delle combinazioni

 

Questo modulo ci permette di convertire un numero codificato in bcd rappresentante i numeri da 0 a 9 e le lettere da A ad F (numeri che vanno da 10 a 15) in modo da visualizzarli sul display.

I suoi ingressi sono:

- i che è un unsigned da 4 bit che rappresenta il valore bcd in ingresso da visualizzare sul display

Le sue uscite sono:

- o che è il vettore da 7 bit che rappresenta i segmenti del display nell'ordine "abcdefg" che devono accendersi per visualizzare il valore bcd dato in ingresso

Codice: ric_1seq.vhd

```
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22 use IEEE.std_logic_arith.ALL;
23
24 -- Uncomment the following library declaration if using
25 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
26 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
27
28 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
29 -- any Xilinx primitives in this code.
30 --library UNISIM;
31 --use UNISIM.VComponents.all;
32
33 entity seg_disp is
34     port
35     (
36         i :in unsigned(0 to 3);
37         o :out STD_Logic_vector(0 to 6)
38     );
39 end seg_disp;
40
41 architecture Dataflow of seg_disp is
42
43 begin
44
45 with i select
46     o<=  "1111110" when "0000",
47         "0110000" when "0001",
48         "1101101" when "0010",
49         "1111001" when "0011",
50         "0110011" when "0100",
51         "1011011" when "0101",
52         "1011111" when "0110",
53         "1110000" when "0111",
54         "1111111" when "1000",
55         "1111011" when "1001",
56         "1110111" when "1010",
57         "0011111" when "1011",
58         "1001110" when "1100",
59         "0111101" when "1101",
60         "1001111" when "1110",
61         "1000111" when "1111",
62         "-----" when others;
63
64 end Dataflow;
```

Per la gestione di questo componente abbiamo utilizzato un'architecture di tipo Dataflow.

Per rappresentare la tabella per convertire un numero da bcd a codifica a 7 segmenti abbiamo scelto di utilizzare un WITH SELECT che come si può notare nella sintesi del componente è rappresentato da una RAM.


Testbench: test_seg_disp.vhd

```
27 LIBRARY ieee;
28 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
29 USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
30 USE ieee.std_logic_arith.ALL;
31
32 -- Uncomment the following library declaration if using
33 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
34 --USE ieee.numeric_std.ALL;
35
36 ENTITY test_seg_disp IS
37 END test_seg_disp;
38
39 ARCHITECTURE behavior OF test_seg_disp IS
40
41     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
42
43     COMPONENT seg_disp
44     PORT(
45         i : IN  unsigned(0 to 3);
46         o : OUT std_logic_vector(0 to 6)
47     );
48     END COMPONENT;
49
50
51 --Inputs
52 signal i : unsigned(0 to 3) := (others => '0');
53
54 --Outputs
55 signal o : std_logic_vector(0 to 6);
56
57 BEGIN
58
59     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
60     uut: seg_disp PORT MAP (
61         i => i,
62         o => o
63     );
64
65
66 -- stimulus process
67 stim_proc: process
68 begin
69     -- hold reset state for 100 ns.
70     wait for 100 ns;
71
72
73     for k in 0 to 15 loop
74         i<=conv_unsigned(k,4);
75         wait for 10 ns;
76     end loop;
77
78     wait;
79 end process;
80
81 END;
```

Il funzionamento di questa testbench prevede lo scorrimento di tutte le possibili combinazioni.

Per fare ciò abbiamo utilizzato un for che va da 0 a $2^{n_bit}-1$ con n_bit pari a 4. All'interno del for abbiamo assegnato questo numero, convertito in unsigned su 4 bit, all'ingresso i.


Simulazione test_seg_disp

 


Per poter capire se il display funziona correttamente basta confrontare l'ingresso e l'uscita con radix HEX (visualizzazione esadecimale) con la tabella sopra riportata.

➤ CONTATORE DI N CICLI DI CLOCK

[\(torna su\)](#)

 

Entity del modulo

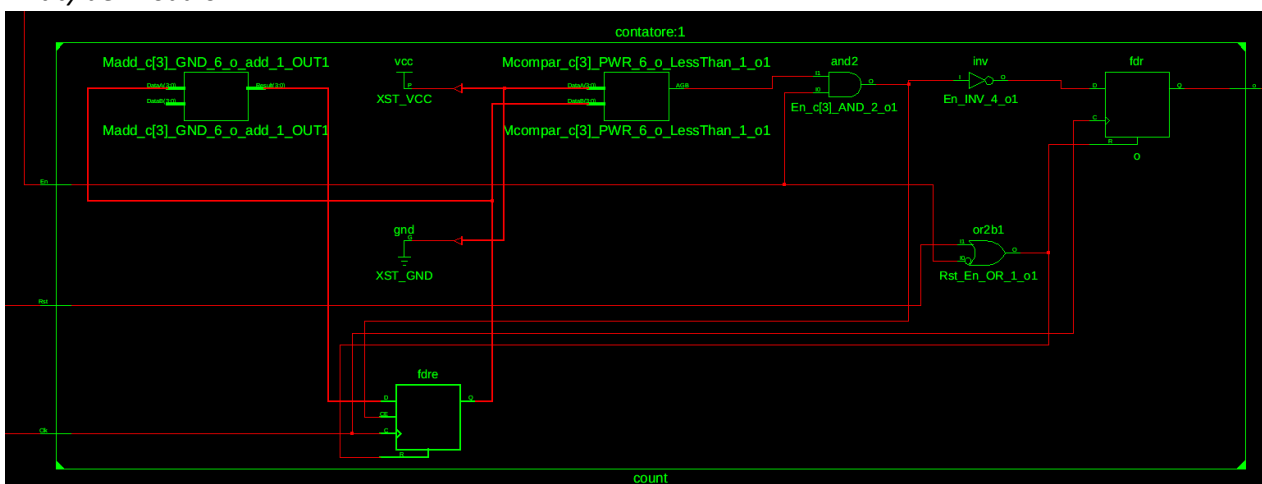

Esempio di RTL-Schematic del componente con n=10

Questo modulo ci permette di creare un timer che conta n cicli di clock. Raggiunti gli n cicli di clock l'uscita va a 1, 0 altrimenti. Per abilitare il conteggio basta porre l'Enable pari a 1. Per resettare il conteggio e l'uscita basta porre l'enable pari a 0 oppure il rst pari a 1.

I suoi ingressi sono:

- En che sarebbe l'enable. Ci permette di abilitare o disabilitare (resettare) il conteggio. 1 abilita, 0 altrimenti
- rst che sarebbe il reset. Ci permette di resettare il conteggio e l'uscita
- clk che sarebbe il clock. Ci permette di sincronizzare l'intero modulo sequenziale

L'uscita è:

- o che sarebbe il segnale che mi segnala con 1 se sono scaduti gli n cicli di clock, 0 altrimenti

Codice: contatore.vhd

```
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity contatore is
33   Generic(
34     n : integer := 10
35   );
36   Port (
37     Clk,Rst : in std_logic;
38     En : in std_logic;
39
40     o : out std_logic
41   );
42 end contatore;
43
44 architecture Behavioral of contatore is
45   signal c : integer range 0 to n;
46 begin
47   process (clk)
48   begin
49     if rising_edge(clk) then
50       if Rst='1' or En='0' then
51         c<=0;
52         o<='0';
53       elsif En='1' and c<n then
54         o<='0';
55         c<=c+1;
56       else
57         c<=c;
58         o<='1';
59       end if;
60     end if;
61   end process;
62 end Behavioral;
```

Abbiamo deciso di utilizzare un parametro generic in modo tale da realizzare un modulo che possa contare n cicli di clock, scegliendo n al momento della definizione del componente. Se il generic non viene definito durante l'istanziamento del componente verrà preso in considerazione n pari a 10, come si può intuire dal codice.

Come si può notare abbiamo utilizzato un approccio procedurale (Behavioural), in cui il segnale contatore interno all'architecture si occupa di contare i cicli del clock e portare l'uscita a 1 nel momento in cui avrà raggiunto il numero di cicli scelto.

Abbiamo una variabile c contatore che memorizza il conteggio dei cicli di clock, questa variabile può assumere valori che vanno da 0 ad n. Ad ogni rising_edge il valore di c viene incrementato di 1 e l'uscita viene mantenuta a 0 solo se l'enable è pari a 1, il rst è pari a 0 e il contatore non ha ancora raggiunto n. L'uscita verrà portata a 1 solo se l'enable è pari a 1 e il contatore ha raggiunto il numero di cicli desiderato. Se il rst è pari a 1 o l'enable è pari a 0, il contatore e l'uscita verranno portate a 0.

Come notiamo nella sensitivity list del process abbiamo solamente il clock poiché vi saranno aggiornamenti del contatore e variazioni di uscita solamente sul fronte di salita del clock.

Testbench: test_cont.vhd

```
27 -----
28 LIBRARY ieee;
29 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
30
31 -- Uncomment the following library declaration if using
32 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
33 --USE ieee.numeric_std.ALL;
34
35 ENTITY test_cont IS
36 END test_cont;
37
38 ARCHITECTURE behavior OF test_cont IS
39
40     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
41
42     COMPONENT contatore
43     GENERIC (
44         n : integer
45     );
46     PORT (
47         Clk : IN  std_logic;
48         Rst : IN  std_logic;
49         En  : IN  std_logic;
50         o   : OUT std_logic
51     );
52     END COMPONENT;
53
54
55 --Inputs
56 signal Clk : std_logic := '0';
57 signal Rst : std_logic := '0';
58 signal En  : std_logic := '0';
59
60 --Outputs
61 signal o : std_logic;
62
63 -- Clock period definitions
64 constant Clk_period : time := 10 ns;
65
66 BEGIN
67
68     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
69     uut: contatore
70     GENERIC MAP (
71         n=>10
72     )
73     PORT MAP (
74         Clk => Clk,
75         Rst => Rst,
76         En  => En,
77         o   => o
78     );
79
80 -- Clock process definitions
81 Clk_process :process
82 begin
83     Clk <= '0';
84     wait for Clk_period/2;
85     Clk <= '1';
86     wait for Clk_period/2;
87 end process;
88
89
90 -- Stimulus process
91 stim_proc: process
92 begin
93     -- hold reset state for 100 ns.
94     rst<='1';
95     wait for 100 ns;
96     rst<='0';
97     wait for Clk_period*10;
98
99
100     -- insert stimulus here
101     rst<='0';
102     en<='0';
103     wait for 120 ns;
104     rst<='0'; --caso in cui il contatore è abilitato
105     en<='1';
106     wait for 120 ns;
107     rst<='1';
108     en<='0';
109     wait for 120 ns;
110     rst<='1';
111     en<='1';
112
113     wait;
114
115 end process;
116
117 END;
```


Come si può notare alla riga 71 abbiamo definito come generic il numero di cicli che il clock deve contare.

Il funzionamento di questa testbench prevede il test di tutte le combinazioni possibili date reset ed enable.

Dopo ogni test abbiamo atteso 120 nanosecondi per assicurarci che l'uscita non venisse portata ad 1 anche in condizioni non ammissibili, ma solamente quando avremo rst=0 ed en=1, proprio come indicato da commento.


Essendo questo un modulo formato da una rete sequenziale sincrona prima di procedere con i vari test degli ingressi abbiamo resettato la macchina come si nota nelle righe 94-97.

Simulazione test_cont

 

Come si può notare all'inizio della simulazione l'uscita non ha un valore definito, proprio per questo motivo resettiamo il tutto prima di poter procedere con l'effettivo test a partire dai 200 nanosecondi.


Simulazione test_cont

 


Come si può notare dai valori di ingressi ed uscita, solo dopo 10 cicli di clock a partire dal momento in cui rst=0 e en=1 si otterrà o=1, 0 altrimenti.

➤ GESTORE DEGLI STATI DELLA CASSAFORTE

[\(torna su\)](#)

 

Entity del modulo

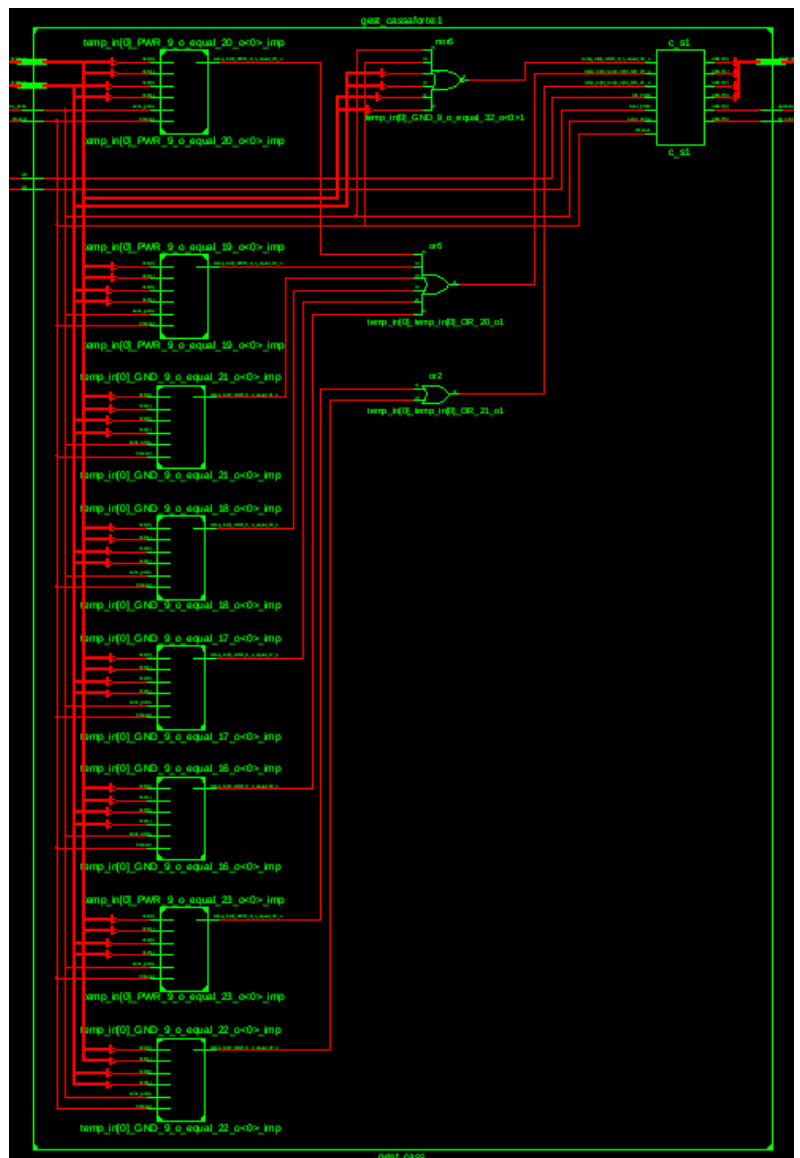

RTL-Schematic del componente

Questo modulo ci permette di gestire il funzionamento della nostra cassaforte.


I suoi ingressi sono:

- ric1 e ric2 che sarebbero vettori di 2 bit per ciascuna chiave che indicano: 00 se nessuna sequenza è stata riconosciuta o nessuna chiave è stata inserita, 01 se è stata riconosciuta la prima sequenza, 10 se è stata riconosciuta la seconda sequenza, **11 sequenza non ammissibile, non è stata presa in considerazione per questo automa** poiché significherebbe il riconoscimento di 2 sequenze con l'inserimento di un'unica chiave
- sens_porta che sarebbe il sensore che indica se la porta è chiusa se vale 0, 1 altrimenti
- timeout che sarebbe il segnale che indica la fine del tempo ammissibile per il riconoscimento della seconda chiave, vale 1 se il tempo è scaduto, 0 altrimenti
- clk che è il segnale rappresentante il clock su cui si sincronizza tutto il modulo
- rst che è il segnale che resetta il modulo

Le sue uscite sono:

- apertura che sarebbe la serratura, è bloccata se vale 0, 1 altrimenti
- En_cont che sarebbe il segnale che gestisce il timer, lo abilita se vale 1, 0 altrimenti
- disp che sarebbe un unsigned rappresentante il numero da visualizzare su un eventuale display collegato a questo modulo

AUTOMA DI MOORE

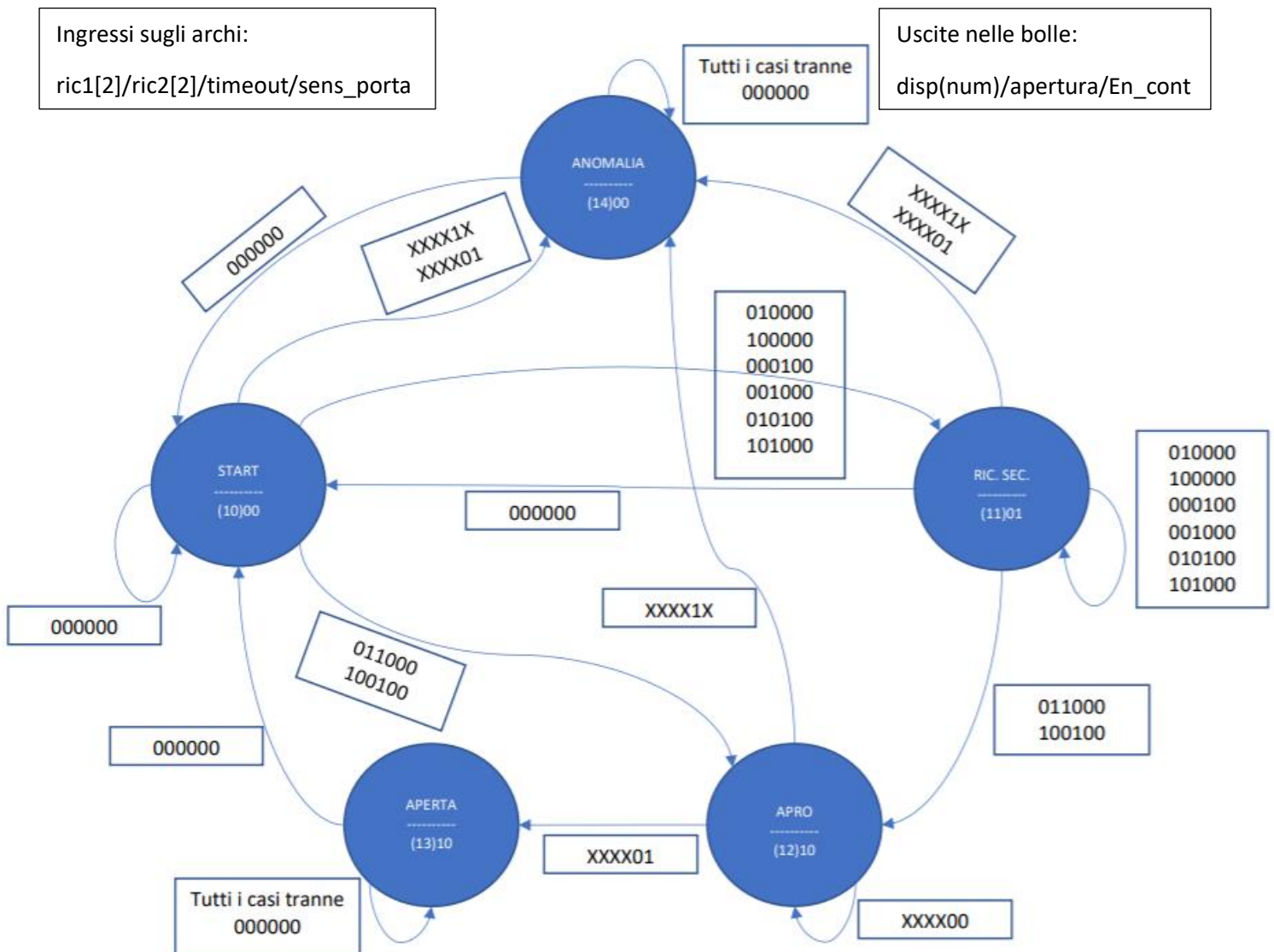

Basandoci sugli stati visualizzati nell'automa il suo funzionamento è il seguente:

- START (stato iniziale): lettera sul display=A (10), serratura bloccata, contatore disabilitato. È lo stato in cui permaniamo fino a quando non viene inserita almeno una chiave corretta. Se il sensore della porta rileva erroneamente un'apertura della porta o timeout=1 la cassaforte si porterà sullo stato di ANOMALIA poiché ciò non è ammissibile in questo stato. Se una sola delle 2 chiavi viene riconosciuta correttamente e l'altra no ci portiamo sullo stato di riconoscimento della seconda chiave (RIC. SEC.). Qualora venissero riconosciute contemporaneamente entrambe le chiavi corrette ci porteremmo sullo stato che ci abilita l'apertura della cassaforte (APRO)
- RIC. SEC.: lettera sul display=b (11), serratura bloccata, contatore abilitato. È lo stato in cui si attende il riconoscimento della seconda chiave fin quando il timeout non risulta pari ad 1 o si verifica un caso di anomalia. Nel caso in cui timeout=1 o erroneamente risulta la porta aperta tramite il sensore si va in stato di ANOMALIA. Se viene riconosciuta la seconda chiave fin quando timeout=0 allora si va sullo stato che ci abilita l'apertura della cassaforte (APRO). Se nessuna chiave viene più riconosciuta si ritorna nello stato iniziale (START)
- ANOMALIA: lettera sul display=E (14), serratura bloccata, contatore disabilitato. È lo stato che indica un effettivo malfunzionamento o errore dovuto al non riconoscimento della seconda chiave dopo che timeout è diventato 1. È possibile tornare allo stato iniziale solo se tutte le chiavi vengono disinserite, la porta risulta chiusa ed il timeout=0 o la macchina viene resettata, si permane in questo stato altrimenti
- APRO: lettera sul display=C (12), serratura sbloccata, contatore disabilitato. È lo stato in cui la porta risulta chiusa, ma la serratura è sbloccata. Se la porta viene aperta si passa allo stato di apertura effettiva (APERTA). Se erroneamente il timeout dovesse diventare pari ad 1 si andrebbe in stato di ANOMALIA
- APERTA: lettera sul display=d (13), serratura sbloccata, contatore disabilitato. È lo stato in cui la porta risulta aperta correttamente. Solo nel momento in cui la porta venga chiusa con entrambe le chiavi estratte si tornerà allo stato iniziale (START)

È da tener conto che:

Il timeout non potrebbe mai diventare pari ad 1 tranne che nello stato RIC. SEC. in cui viene abilitato il timer, ma è stato ugualmente gestito, infatti in START e APRO in questo caso si va in ANOMALIA mentre in APERTO permaniamo nello stato poiché non è possibile andare in ANOMALIA siccome la porta è aperta e verrebbe chiusa in modo anomalo.

Negli stati START o RIC.SEC. si suppone che il sensore della porta non potrebbe mai rilevare la porta aperta poiché è serrata e quindi ciò provocherebbe il passaggio allo stato ANOMALIA.

Nello stato APRO rimarrò all'infinito finché non verrà aperta la porta.

Codice: gest_cassaforte.vhd

```
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22 use IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
23 use IEEE.std_logic_arith.ALL;
24 -- Uncomment the following library declaration if using
25 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
26 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
27
28 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
29 -- any Xilinx primitives in this code.
30 --library UNISIM;
31 --use UNISIM.VComponents.all;
32
33 entity gest_cassaforte is
34 Port(
35     clk,rst : in std_logic;
36     ric1 : in std_logic_vector(0 to 1);
37     ric2 : in std_logic_vector(0 to 1);
38     sens_porta: in std_logic;
39     timeout: in std_logic;
40
41     apertura : out std_logic;
42     disp: out unsigned(0 to 3);
43     En_cont: out std_logic
44 );
45 end gest_cassaforte;
46
47 architecture Behavioral of gest_cassaforte is
48
49
50     type stato is (start,ric_sec,anomalia,apro,aperta);
51     signal c_s,n_s : stato;
52
53     signal temp_in : std_logic_vector(0 to 5); --vettore temporaneo che concatena gli ingressi in modo da facilitare la scrittura delle transizioni di stato
54     signal temp_out : std_logic_vector(0 to 1); --vettore temporaneo in cui vengono inserite le uscite per poi essere assegnate alle uscite del modulo
55
56 begin
57
58     temp_in<=ric1 & ric2 & timeout & sens_porta; --concatenazione ingressi
59
60     process (clk) --processo che memorizza lo stato corrente e gestisce il reset
61     begin
62
63         if rising_edge(clk) then
64             if rst='1' then
65                 c_s<=start;
66             else
67                 c_s<=n_s;
68             end if;
69         end if;
70     end process;
71
72     process (c_s,temp_in) --processo che produce il next state e le uscite per Moore
73     begin
74         case c_s is
75             when start=>
76                 disp<=conv_unsigned(10,4);
77                 temp_out<="00";
78
79                 if temp_in="000000" then
80                     n_s<=start;
81                 elsif temp_in="010000" or temp_in="010100" or temp_in="000100" or temp_in="100000" or temp_in="101000" or temp_in="001000" then
82                     n_s<=ric_sec;
83                 elsif temp_in="011000" or temp_in="100100" then
84                     n_s<=apro;
85                 else
86                     n_s<=anomalia;
87                 end if;
88             when ric_sec=>
89                 disp<=conv_unsigned(11,4);
90                 temp_out<="01";
91
92                 if temp_in="010000" or temp_in="010100" or temp_in="000100" or temp_in="100000" or temp_in="101000" or temp_in="001000" then
93                     n_s<=ric_sec;
94                 elsif temp_in="011000" or temp_in="100100" then
95                     n_s<=apro;
96                 elsif temp_in="000000" then
97                     n_s<=start;
98                 else
99                     n_s<=anomalia;
100                 end if;
101             when anomalia=>
102                 disp<=conv_unsigned(14,4);
103                 temp_out<="00";
104
105                 if temp_in="000000" then
106                     n_s<=start;
107                 else
108                     n_s<=anomalia;
109                 end if;
110             when apro=>
111                 disp<=conv_unsigned(12,4);
112                 temp_out<="10";
113
114                 if temp_in(5)='1' and temp_in(4)='0' then
115                     n_s<=apertura;
116                 elsif temp_in(5)='0' and temp_in(4)='0' then
117                     n_s<=apro;
118                 else
119                     n_s<=anomalia;
120                 end if;
121             when aperta=>
122                 disp<=conv_unsigned(13,4);
123                 temp_out<="10";
124
125                 if temp_in="000000" then
126                     n_s<=start;
127                 else
128                     n_s<=apertura;
129                 end if;
130         end case;
131     end process;
132
133     --assegnazione delle uscite temporanee e quelle effettive del modulo
134     En_cont<=temp_out(1);
135     apertura<=temp_out(0);
136
137 end Behavioral;
```

Per la gestione dell'automa abbiamo utilizzato il template di Moore e quindi una vista Behavioral.

Per la gestione di tale template abbiamo bisogno sicuramente di 2 process: il primo che memorizza lo stato corrente, il secondo che determina il next state e le uscite.

Nella sensitivity list del primo process andrà solamente il clock poiché sia reset che la determinazione del current state sono sincroni sul fronte di salita del clock.

Nella sensitivity list del secondo process avremo sia il current state sia gli ingressi e siccome la determinazione dell'uscita dipende dal solo stato corrente essa sarà situata all'interno del CASE-WHEN di ogni singolo stato senza condizioni riguardanti gli ingressi.

Moore

$$\mathbf{o}_t = \boldsymbol{\omega}'(\mathbf{s}_t)$$

$$\mathbf{s}_{t+1} = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{i}_t, \mathbf{s}_t)$$

Testbench: test_gest_cassaforte.vhd

```
28 LIBRARY ieee;
29 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
30 USE ieee.std_logic_arith.ALL;
31 -- Uncomment the following library declaration if using
32 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
33 --USE ieee.numeric_std.ALL;
34
35 ENTITY test_gest_cassaforte IS
36 END test_gest_cassaforte;
37
38 ARCHITECTURE behavior OF test_gest_cassaforte IS
39
40     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
41
42     COMPONENT gest_cassaforte
43     PORT(
44         clk : IN std_logic;
45         rst : IN std_logic;
46         ric1 : IN std_logic_vector(0 to 1);
47         ric2 : IN std_logic_vector(0 to 1);
48         sens_porta : IN std_logic;
49         timeout : IN std_logic;
50         apertura : OUT std_logic;
51         disp : OUT unsigned(0 to 3);
52         En_cont : OUT std_logic
53     );
54     END COMPONENT;
55
56
57 --Inputs
58 signal clk : std_logic := '0';
59 signal rst : std_logic := '0';
60 signal ric1 : std_logic_vector(0 to 1) := (others => '0');
61 signal ric2 : std_logic_vector(0 to 1) := (others => '0');
62 signal sens_porta : std_logic := '0';
63 signal timeout : std_logic := '0';
64 signal temp_in : std_logic_vector(0 to 5);
65 --Outputs
66 signal apertura : std_logic;
67 signal disp : unsigned(0 to 3);
68 signal En_cont : std_logic;
69
70 -- Clock period definitions
71 constant clk_period : time := 10 ns;
72
73 procedure test_START(signal temp_in : OUT std_logic_vector(0 to 5);
74                     signal rst : OUT std_logic) is
75 begin
76     rst<='1';
77     wait for clk_period*10;
78
79 -- test stato START
80     for i in 0 to 63 loop
81         temp_in<=conv_std_logic_vector(i,6);
82         rst<='0';
83         wait for 10 ns;
84         rst<='1';
85         wait for 20 ns;
86     end loop;
87 -- fine test stato START
88
89 end test_START;
90
91 procedure test_RIC_SEC(signal temp_in : OUT std_logic_vector(0 to 5);
92                     signal rst : OUT std_logic) is
93 begin
94
95
96
```

Abbiamo deciso di effettuare una testbench in grado di simulare l'andamento del modulo per tutte le possibili transazioni di stato per ogni stato.

Per rendere il più semplice e modulare possibile la simulazione effettiva abbiamo deciso di implementare all'interno del codice delle PROCEDURE in cui immettere i pezzi di codice che testano tutte le possibili combinazioni per ogni stato. Per la PROCEDURE TEST_START abbiamo un for che testa tutte le 64 possibili combinazioni, ogni volta prima di cambiare la

```

97     rst<='1';
98     wait for clk_period*10;
99
100
101 -- test stato RIC_SEC
102 for i in 0 to 63 loop
103     temp_in<="010000";
104     rst<='0';
105     wait for 10 ns;
106     temp_in<=conv_std_logic_vector(i,6);
107     wait for 10 ns;
108     rst<='1';
109     wait for 20 ns;
110 end loop;
111 -- fine test stato RIC_SEC
112
113 end test_RIC_SEC;
114
115 procedure test_ANOMALIA(signal temp_in : OUT std_logic_vector(0 to 5);
116                        signal rst : OUT std_logic) is
117 begin
118     rst<='1';
119     wait for clk_period*10;
120
121
122
123 -- test stato ANOMALIA
124 for i in 0 to 63 loop
125     temp_in<="000001";
126     rst<='0';
127     wait for 10 ns;
128     temp_in<=conv_std_logic_vector(i,6);
129     wait for 10 ns;
130     rst<='1';
131     wait for 20 ns;
132 end loop;
133 -- fine test stato ANOMALIA
134
135 end test_ANOMALIA;
136
137 procedure test_APRO(signal temp_in : OUT std_logic_vector(0 to 5);
138                    signal rst : OUT std_logic) is
139 begin
140     rst<='1';
141     wait for clk_period*10;
142
143
144 -- test stato APRO
145 for i in 0 to 63 loop
146     temp_in<="011000";
147     rst<='0';
148     wait for 10 ns;
149     temp_in<=conv_std_logic_vector(i,6);
150     wait for 10 ns;
151     rst<='1';
152     wait for 20 ns;
153 end loop;
154 -- fine test stato APRO
155
156 end test_APRO;
157
158 procedure test_APERTA(signal temp_in : OUT std_logic_vector(0 to 5);
159                      signal rst : OUT std_logic) is
160 begin
161     rst<='1';
162     wait for clk_period*10;
163
164
165
166 -- test stato APERTA
167 for i in 0 to 63 loop
168     temp_in<="011000";
169     rst<='0';
170     wait for 10 ns;
171     temp_in<="000001";
172     wait for 10 ns;
173     temp_in<=conv_std_logic_vector(i,6);
174     wait for 10 ns;
175     rst<='1';
176     wait for 20 ns;
177 end loop;
178 -- fine test stato APERTA
179
180 end test_APERTA;
181
182 BEGIN
183
184 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
185 uut: gest_cassaforte PORT MAP (
186     clk => clk,
187     rst => rst,
188     ric1 => ric1,
189     ric2 => ric2,
190     sens_porta => sens_porta,
191     timeout => timeout,
192     apertura => apertura,
193     disp => disp,
194     En_cont => En_cont
195 );
196
197 -- Clock process definitions
198 clk_process :process
199 begin

```

combinazione in ingresso abbiamo sempre resettato il modulo.

Per le PROCEDURE

TEST_RIC_SEC/ANOMALIA/APRO siccome ogni volta che resettiamo il modulo ripartiamo dallo stato START abbiamo dovuto prima immettere una combinazione “sicura” che ci facesse arrivare nello stato da testare per poi procedere col test delle singole combinazioni per quello stato.

Per la PROCEDURE TEST_APERTA non avendo una combinazione diretta che ci facesse passare dallo stato START ad APERTA abbiamo dovuto utilizzare 2 combinazioni “sicure”, la prima per poter arrivare allo stato APRO e la seconda per poter arrivare allo stato da testare.

```

200     clk <= '0';
201     wait for clk_period/2;
202     clk <= '1';
203     wait for clk_period/2;
204 end process;
205
206
207 -- Stimulus process
208 stim_proc: process
209
210 begin
211     -- hold reset state for 100 ns.
212     temp_in<="000000";
213     rst<='1';
214     wait for 100 ns;
215     rst<='0';
216     wait for clk_period*10;
217
218     --per testare ogni singolo stato lasciare decommentato quello desiderato
219
220     test_START (temp_in,rst);
221     --test_RIC_SEC (temp_in,rst);
222     --test_ANOMALIA (temp_in,rst);
223     --test_APRO (temp_in,rst);
224     --test_APERTA (temp_in,rst);
225
226     wait;
227 end process;
228
229 ric1 <= temp_in(0) & temp_in(1);
230 ric2 <= temp_in(2) & temp_in(3);
231 timeout <= temp_in(4);
232 sens_porta <= temp_in(5);
233
234 END;

```


Nel process di test effettivo abbiamo implementato le singole procedure in modo da poter scegliere più facilmente quale andare a visualizzare in fase di simulazione. Per decidere quale visualizzare basta

commentare/decommentare le righe 220-224. Abbiamo preferito simulare ogni stato separatamente in modo da semplificare lo studio delle onde.


Per facilitarci l'utilizzo delle procedure all'interno della simulazione abbiamo utilizzato un vettore temporaneo temp_in, dichiarato in riga 64, per l'utilizzo dei for e per il passaggio dei valori tra procedure e process.

Al termine della testbench in modo concorrente il vettore temp_in viene risuddiviso ai corrispettivi ingressi. Questo vettore ci aiuta anche nella visualizzazione della combinazione in ingresso in fase di simulazione.


Simulazione stato START

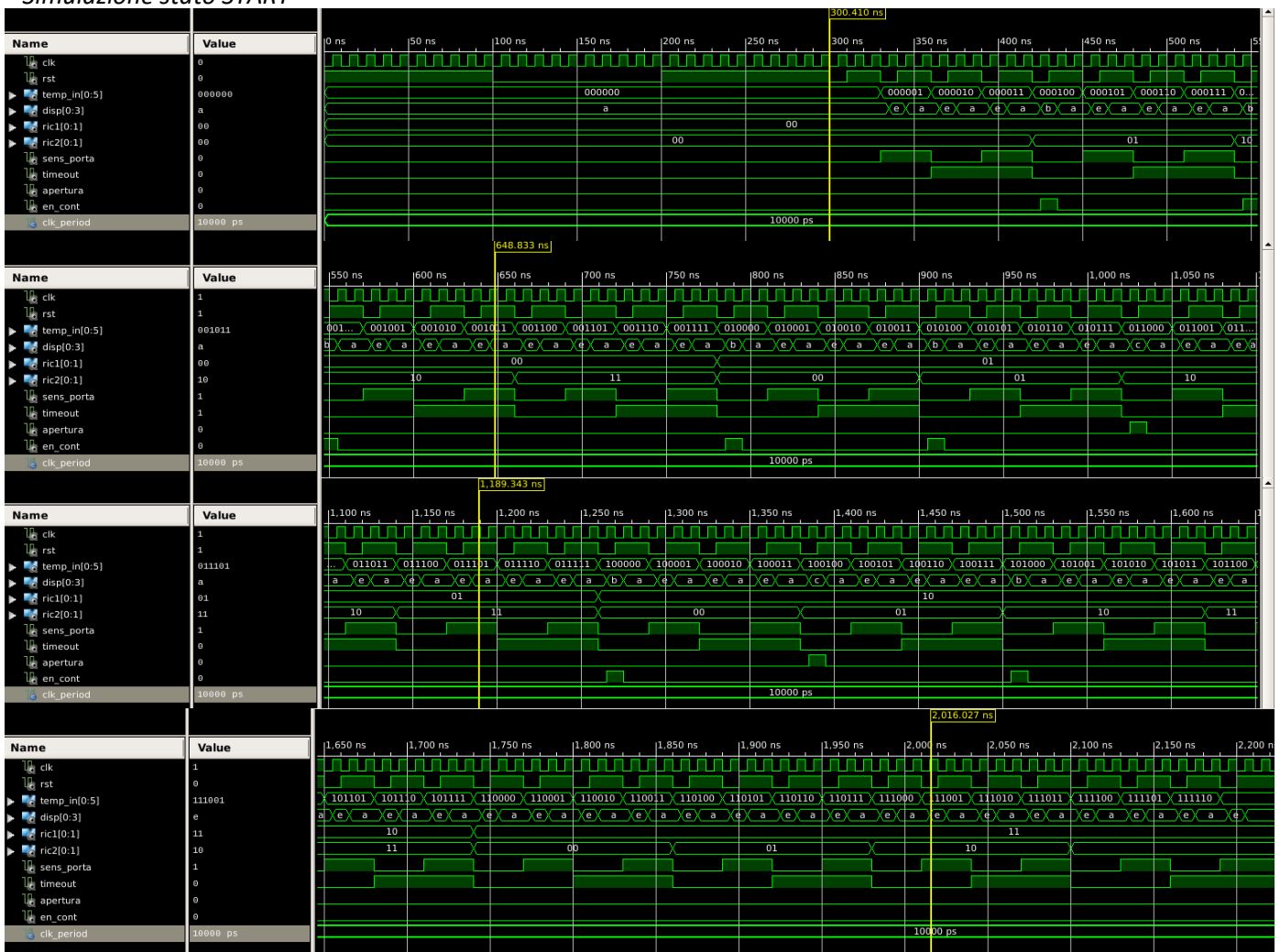

Simulazione stato RIC_SEC

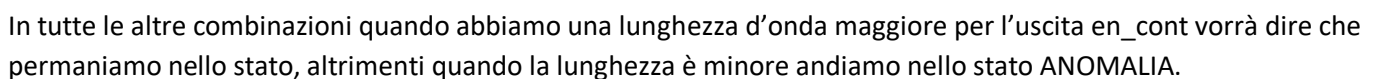


Simulazione stato ANOMALIA

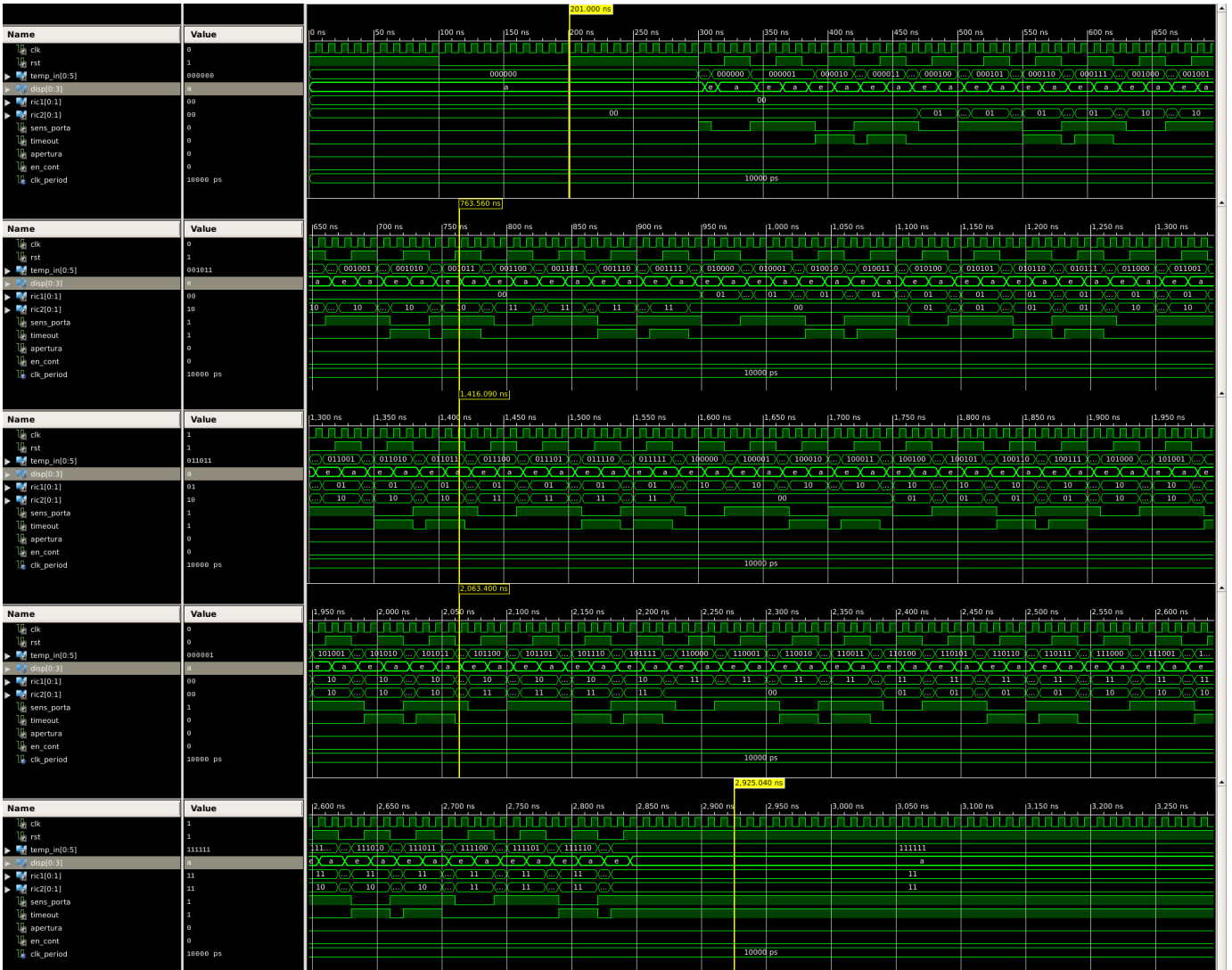

In questa simulazione prima di poter arrivare allo stato ANOMALIA possiamo notare il passaggio per lo stato START.

Come si può notare nella prima immagine grazie alla sequenza “000000” il display ci mostra un passaggio repentino dallo stato ‘e’ allo stato ‘a’ mentre per tutte le altre combinazioni avviene una permanenza nello stato ‘e’ prima del reset dell’automata allo stato ‘a’. Ciò vuol dire che con quella specifica combinazione avviene la transazione di stato indicata nell’automata.


Simulazione stato APRO

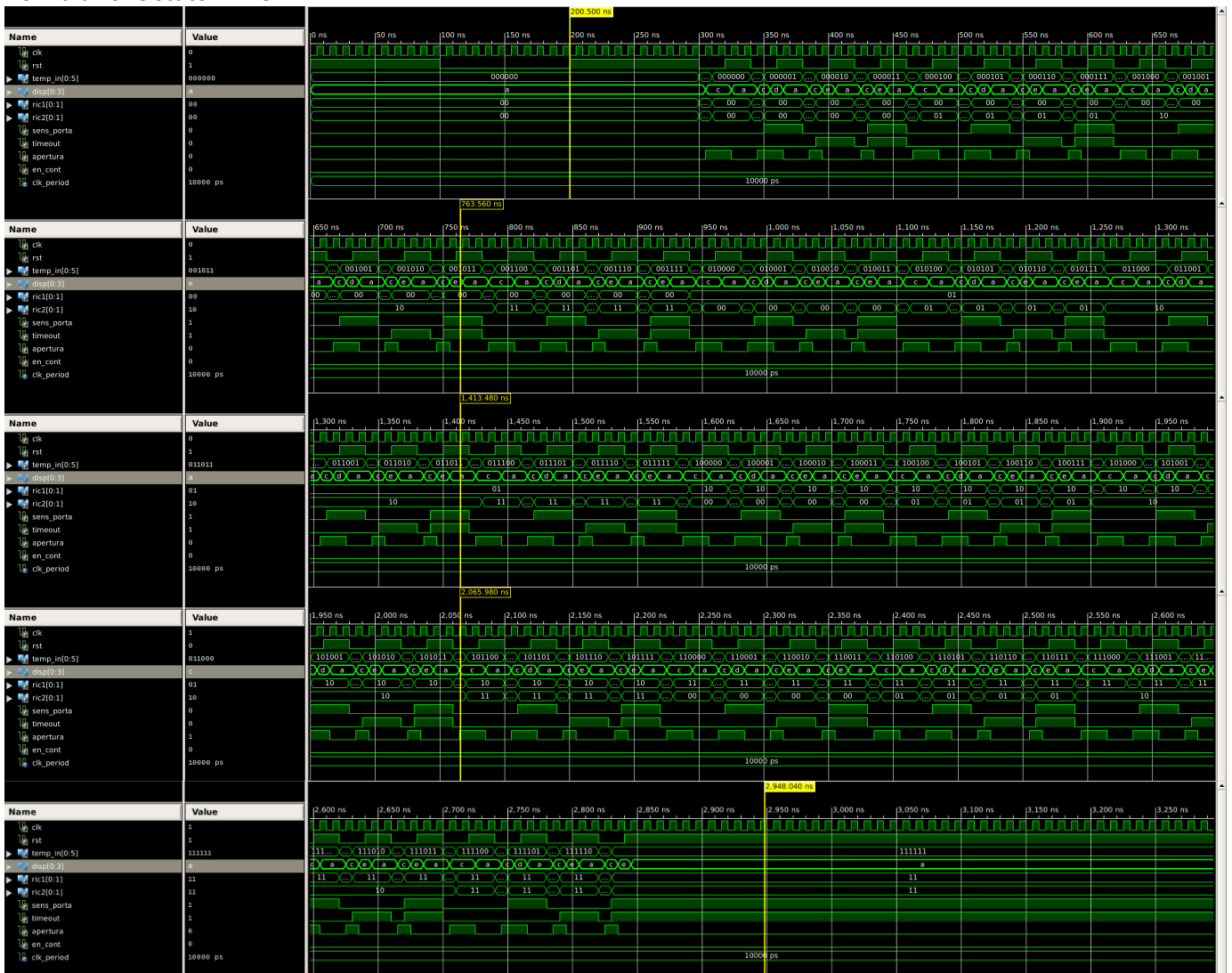

In questa simulazione prima di poter arrivare allo stato APRO possiamo notare il passaggio per lo stato START.

In questa simulazione osservando l'uscita apertura notiamo una differenza di lunghezza d'onda che indica il passaggio dallo stato APRO allo stato ANOMALIA quando l'onda è più corta mentre indica o la permanenza nello stato o il passaggio ad APERTA quando è più lunga. Per una più precisa analisi basta osservare come si comporta il display che ci mostra lo stato corrente in ogni posizione.

Simulazione stato APERTA

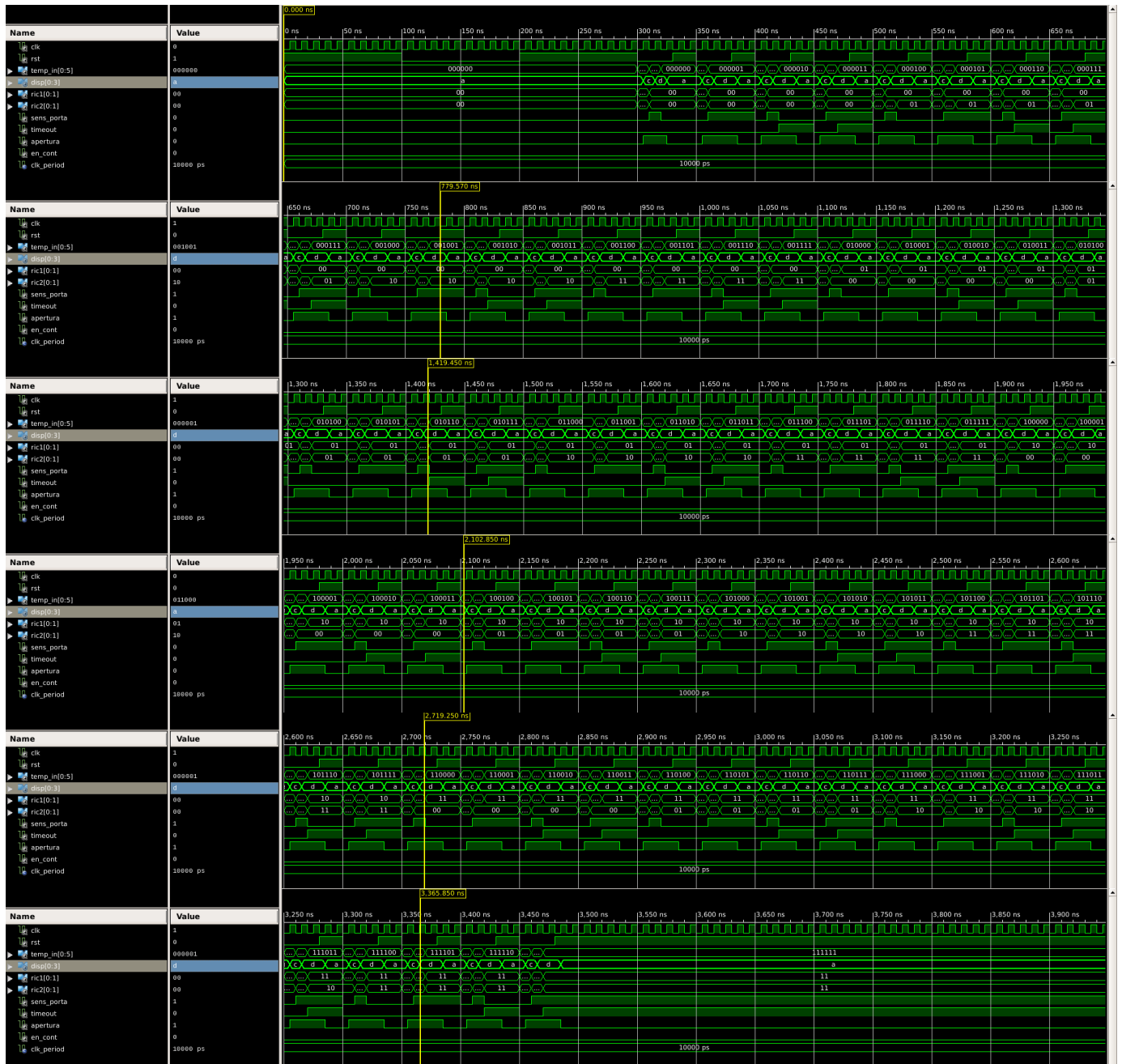


In questa simulazione prima di poter arrivare allo stato APERTA possiamo notare il passaggio per lo stato START ed APRO proprio perché non vi è combinazione diretta dallo stato iniziale.


Come si può notare nella prima immagine grazie alla sequenza “000000” il display ci mostra un passaggio repentino dallo stato ‘d’ allo stato ‘a’ mentre per tutte le altre combinazioni avviene una permanenza nello stato ‘d’ prima del reset dell’automata allo stato ‘a’. Ciò vuol dire che con quella specifica combinazione avviene la transazione di stato indicata nell’automata.

➤ TOP MODULE

[\(torna su\)](#)

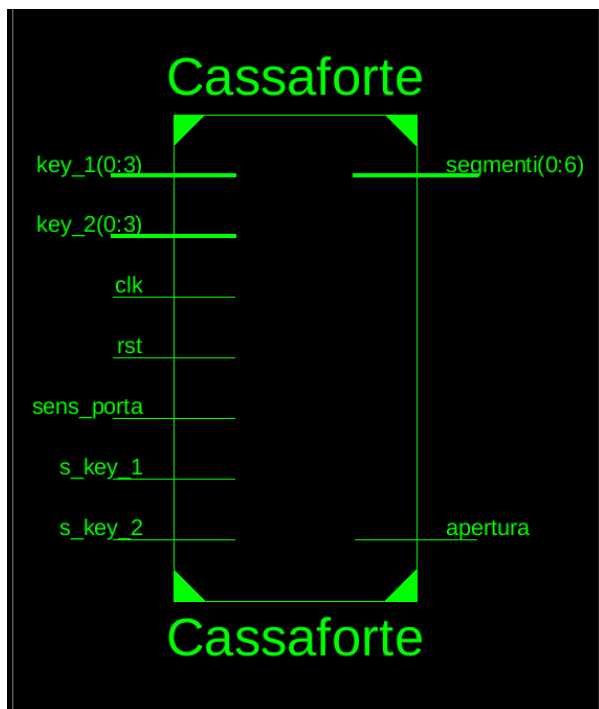

Entity principale

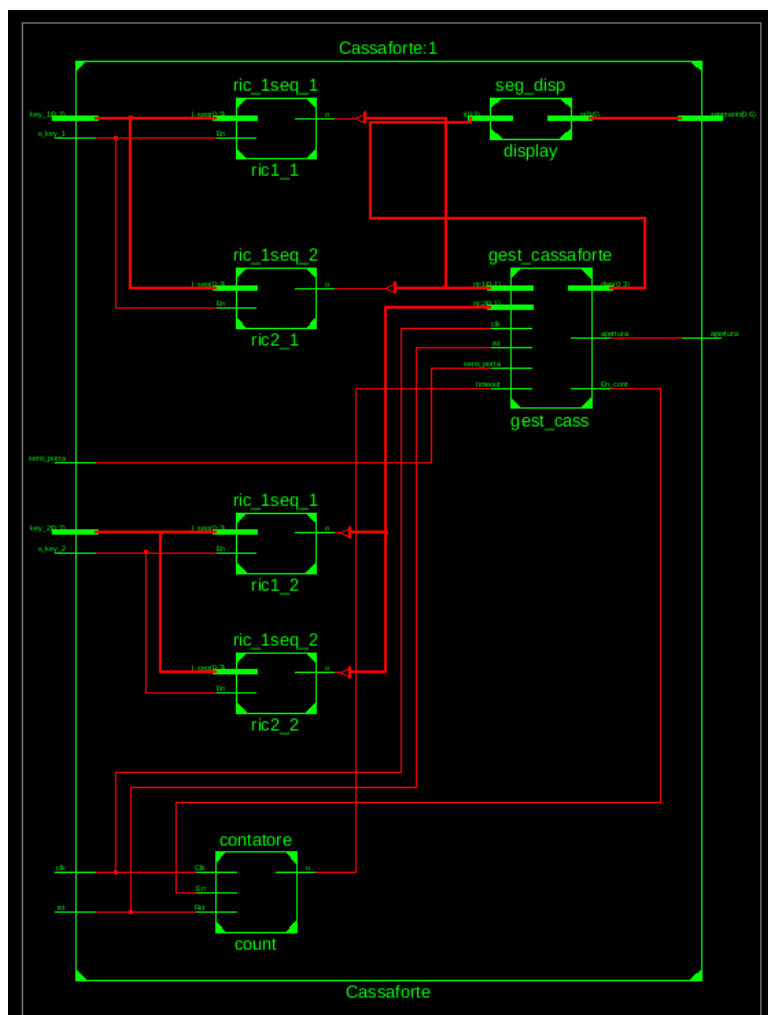

RTL-Schematic del top-module

Il top-module ci permette di interconnettere tramite una vista Structural tutti i componenti visti in precedenza in modo da realizzare il funzionamento della cassaforte descritto all'inizio.

Il nostro controllore possiede come ingressi:

- key_1 e key_2 che sono 2 bus (vettori) di lunghezza 4 rappresentanti le sequenze generate dalle chiavi da immettere nella cassaforte per poter provare ad iniziare il procedimento di apertura
- s_key_1 e s_key_2 che sono segnali rappresentanti i sensori che rivelano se la chiave è correttamente inserita nella serratura
- sens_porta che è il segnale rappresentante il sensore che indica se la porta della cassaforte è completamente chiusa o meno
- clk che è il segnale rappresentante il clock su cui si sincronizza tutta la macchina
- rst che è il segnale che resetta tutta la macchina

Il nostro controllore possiede come uscite:

- segmenti che è un display a 7 segmenti rappresentato da un bus (vettore) di lunghezza 7 che abbiamo deciso di implementare per facilitare la visualizzazione degli stati su cui si basa la macchina
- apertura che è il segnale rappresentante lo sblocco o meno della porta della cassaforte

Codice: Cassaforte.vhd

```
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22 use IEEE.std_logic_arith.ALL;
23
24 -- Uncomment the following library declaration if using
25 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
26 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
27
28 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
29 -- any Xilinx primitives in this code.
30 --library UNISIM;
31 --use UNISIM.VComponents.all;
32
33 entity Cassaforte is
34 Generic(
35     seq1 : std_logic_vector(0 to 3) := "0011";    --sequenze di default da riconoscere, ma che possono
36     seq2 : std_logic_vector(0 to 3) := "1000"      --essere definite in fase di test
37 );
38 Port(
39     clk,rst : in std_logic;
40     key_1 : in std_logic_vector(0 to 3);
41     key_2 : in std_logic_vector(0 to 3);
42     s_key_1,s_key_2,sens_porta: in std_logic;
43
44     apertura : out std_logic;
45     segmenti: out std_logic_vector(0 to 6)
46 );
47 end Cassaforte;
48
49 architecture Structural of Cassaforte is
50 --definizione dell'entity del contatore
51 component contatore is
52 Generic(
53     n : integer := 10
54 );
55 Port(
56     Clk,Rst : in std_logic;
57     En : in std_logic;
58
59     o : out std_logic
60 );
61 end component;
62
63 component ric_lseq is
64 Generic(
65     seq : std_logic_vector(0 to 3) := "0000"
66 );
67 Port(
68     En : in std_logic;
69     I_seq : in std_logic_vector(0 to 3);
70
71     o : out std_logic
72 );
73 end component;
74
75 component seg_disp is
76 port
77 (
78     i :in unsigned(0 to 3);
79     o :out STD_Logic_vector(0 to 6)
80 );
81 end component;
82
83 component gest_cassaforte is
84 Port(
85     clk,rst : in std_logic;
86     ric1 : in std_logic_vector(0 to 1);
87     ric2 : in std_logic_vector(0 to 1);
88     sens_porta: in std_logic;
89     timeout: in std_logic;
90
91     apertura : out std_logic;
92     disp: out unsigned(0 to 3);
93     En_cont: out std_logic
94 );
95 end component;
96
97 signal timeout,En_cont : std_logic;
98 signal Ric1,Ric2 :std_logic_vector(0 to 1);
99 signal disp: unsigned(0 to 3);
100
101
102 begin
103 --istanziamento del contatore che fa da timer
104 count: contatore generic map(n=>10) port map(clk,rst,En_cont,timeout);
105 --istanziamento dei riconoscitori per la prima chiave
106 --il primo per riconoscere la 1° sequenza, il 2° per riconoscere la seconda
107 ric1_1: ric_lseq generic map(seq=>seq1) port map(s_key_1,key_1,ric1(0));
108 ric2_1: ric_lseq generic map(seq=>seq2) port map(s_key_1,key_1,ric1(1));
109 --istanziamento dei riconoscitori per la seconda chiave
110 --il primo per riconoscere la 1° sequenza, il 2° per riconoscere la seconda
111 ric1_2: ric_lseq generic map(seq=>seq1) port map(s_key_2,key_2,ric2(0));
112 ric2_2: ric_lseq generic map(seq=>seq2) port map(s_key_2,key_2,ric2(1));
113 --istanziamento del gestore cassaforte (automa)
114 gest_cass: gest_cassaforte port map(clk,rst,ric1,ric2,sens_porta,timeout,apertura,disp,En_cont);
115 --istanziamento del controller per il display a 7 segmenti
116 display: seg_disp port map(disp,segmenti);
117
118 end Structural;
```

Osservando il codice si può notare che abbiamo istanziato 4 volte il riconoscitore di sequenza, 2 per ogni chiave. Ciò è servito per permettere di riconoscere entrambe le sequenze per ogni chiave in modo da renderle invertibili a proprio piacimento purché le sequenze siano diverse tra loro.

Per ogni chiave istanziamo 2 riconoscitori in modo tale che il primo riconosca la prima sequenza (seq1) ed il secondo la seconda (seq2) ognuna mappata singolarmente nel generic opportuno. Il mapping della porta, invece, prevede che l'enable (En) venga collegato al sensore della chiave s_key1 o s_key2 in modo tale che il componente inizi a riconoscere la sequenza solamente quando è stata correttamente inserita una chiave, le sequenze in input saranno key1 o key2 ossia le sequenze lette in input dal controllore. Le uscite, inoltre, viste in coppia saranno concatenate all'interno di un vettore di 2 bit Ric1 o Ric2 che a loro volta saranno dati in ingresso al gest_cassaforte (automa).

Per il timeout del nostro automa abbiamo istanziato un contatore che riceve come generic il numero di clock da contare (10 nel nostro caso). Questo componente essendo sequenziale ha bisogno di un clock e di un reset con cui sincronizzarsi ed in questo caso saranno proprio il clock ed il reset dell'entity principale. Il contatore per essere abilitato avrà bisogno di un enable che sarà proprio quello generato dall'automa (En_cont). L'uscita di questo modulo sarà proprio il segnale di timeout che verrà dato come input proprio all'automa.

Display è l'istanziamento del controller per il display a 7 segmenti al quale mappiamo in input il numero unsigned (disp) da rappresentare a schermo, dato in output dall'automa (gest_cassaforte), e restituisce in output l'effettiva codifica "abcdefg" per la rappresentazione che andrà collegata in uscita (segmenti) al nostro controllore.


L'ultimo modulo istanziato corrisponde proprio all'automa (gest_cassaforte) che avrà in input sicuramente il clock (clk) ed il reset (rst) per sincronizzarsi con tutta la macchina, i vettori che concatenano le uscite dei riconoscitori di sequenza (ric1 e ric2), il sensore della porta per verificarne la chiusura o meno (sens_porta) ed il timeout (timeout) generato dal timer (contatore). Talvolta genererà come output il segnale di apertura o chiusura della serratura della nostra cassaforte (apertura), il numero/lettera da visualizzare sul display (disp) ed infine il segnale per abilitare o disabilitare il contatore (En_cont).

Testbench: test_cass_finale.vhd

```
28 LIBRARY ieee;
29 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
30
31 -- Uncomment the following library declaration if using
32 -- arithmetic functions with signed or Unsigned values
33 --USE ieee.numeric_std.ALL;
34
35 ENTITY test_cass_finale IS
36 END test_cass_finale;
37
38 ARCHITECTURE behavior OF test_cass_finale IS
39
40     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
41
42     COMPONENT Cassaforte
43     Generic(
44         seq1 : std_logic_vector(0 to 3);
45         seq2 : std_logic_vector(0 to 3)
46     );
47     PORT(
48         clk : IN std_logic;
49         rst : IN std_logic;
50         key_1 : IN std_logic_vector(0 to 3);
51         key_2 : IN std_logic_vector(0 to 3);
52         s_key_1 : IN std_logic;
53         s_key_2 : IN std_logic;
54         sens_porta : IN std_logic;
55         apertura : OUT std_logic;
56         segmenti : OUT std_logic_vector(0 to 6)
57     );
58 END COMPONENT;
59
60 --Inputs
61 signal clk : std_logic := '0';
62 signal rst : std_logic := '0';
63 signal key_1 : std_logic_vector(0 to 3) := (others => '0');
64 signal key_2 : std_logic_vector(0 to 3) := (others => '0');
65 signal s_key_1 : std_logic := '0';
66 signal s_key_2 : std_logic := '0';
67 signal sens_porta : std_logic := '0';
68
69 --Outputs
70 signal apertura : std_logic;
71 signal segmenti : std_logic_vector(0 to 6);
72
73 -- Clock period definitions
74 constant clk_period : time := 10 ns;
75
76 -- costanti che ci permettono di definire le chiavi da riconoscere
77 constant s1 : std_logic_vector(0 to 3):="0010";
78 constant s2 : std_logic_vector(0 to 3):="1000";
79 BEGIN
80
81     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
82
83     uut: Cassaforte
84     GENERIC MAP(
85         seq1=>s1,
86         seq2=>s2
87     )
88     PORT MAP (
89         clk => clk,
90         rst => rst,
91         key_1 => key_1,
92         key_2 => key_2,
93         s_key_1 => s_key_1,
94         s_key_2 => s_key_2,
95         sens_porta => sens_porta,
96         apertura => apertura,
97         segmenti => segmenti
98     );
99
100     -- Clock process definitions
101     clk_process :process
102     begin
103         clk <= '0';
104         wait for clk_period/2;
105         clk <= '1';
106         wait for clk_period/2;
107     end process;
108
109     -- Stimulus process
110     stim_proc: process
111     begin
112         --ASSERT PER FAR SÌ CHE LE 2 CHIAVI SIANO OBBLIGATORIAMENTE DIFFERENTI
113         assert s1/=s2 report "le chiavi devono essere differenti" severity error;
114
115         -- hold reset state for 100 ns.
116         rst<='1';
117         wait for 100 ns;
118         rst<='0';
119         wait for clk_period*10;
120
121         --sequenza START-RIC_SEC-APRO-APERTA-START
122         s_key_1<='1';
123         key_1<="1000";
124         wait for 10 ns;
125         s_key_2<='1';
126         key_2<="0010";
127         wait for 10 ns;
128         sens_porta<='1';
129         wait for 10 ns;
130         s_key_1<='0';
131         s_key_2<='0';
132         wait for 10 ns;
133         sens_porta<='0';
134         wait for 10 ns;
135         -----
136         --fase di reset
137         rst<='1';
138         s_key_1<='0';
139         key_1<="0000";
140         s_key_2<='0';
141         key_2<="0000";
142         sens_porta<='0';
143         wait for 100 ns;
144         rst<='0';
145         wait for clk_period*10;
146         -- sequenza START-RIC_SEC(dopo 10 cicli di clock)-ANOMALIA-START
147         s_key_1<='1';
148         key_1<="1000";
149         wait for 120 ns;
150         s_key_2<='1';
151         key_2<="0010";
152         wait for 10 ns;
153         s_key_1<='0';
154         s_key_2<='0';
155         wait;
156     end process;
157
158 END;
```

Come si può notare in riga 78-79 abbiamo dichiarato 2 costanti contenenti le 2 sequenze ammissibili che garantiscono l'apertura della cassaforte. Queste, infatti, vanno mappate nel generic dell'entity Cassaforte.

 Per far sì che le 2 sequenze ammissibili non possano essere uguali abbiamo definito un assert che genererà un messaggio di errore in caso di uguaglianza tra seq1 e seq2.




In questo testbench abbiamo simulato solamente 2 possibili percorsi dell'automa in modo da testare per bene i collegamenti tra i vari moduli poiché nell'effettivo l'automa è già stato completamente testato tramite il testbench dedicato come anche il resto dei moduli.

Abbiamo optato per non inserire i percorsi in procedure poiché non eccessivamente complicati da studiare insieme.

I due percorsi scelti sono:


- START-RIC_SEC-APRO-APERTA-START: che testa il percorso principale ossia quello in cui avviene l'inserimento delle 2 chiavi corrette nel tempo limite e quindi la cassaforte verrà aperta ed infine chiusa fino a far tornare il sistema allo stato iniziale.
- START-RIC_SEC(dopo 10 cicli di clock)-ANOMALIA-START: che testa uno dei percorsi anomali in cui solo una chiave viene riconosciuta mentre la seconda chiave non viene inserita entro il tempo limite dei 10 cicli di clock e quindi si va in stato di anomalia fino poi a tornare allo stato iniziale ponendo tutti gli ingressi a 0.

 Simulazione START-RIC_SEC-APRO-APERTA-START



Come si può notare dopo aver inserito la prima chiave correttamente ed anche la seconda prima che il timer dei 10 cicli di clock sia scaduto la nostra cassaforte si sblocca e può essere aperta, dopo averla aperta e richiusa avendo estratto entrambe le chiavi possiamo vedere come la macchina si riporta allo stato iniziale.

 Simulazione START-RIC_SEC(dopo 10 cicli di clock)-ANOMALIA-START



Possiamo notare che dopo aver riconosciuto la prima chiave, avendo inserito la seconda dopo un tempo superiore ai 10 cicli di clock la macchina si porta allo stato di anomalia e lo capiamo grazie all'uscita segmenti che mostra "4f" cioè la lettera E. una volta rimosse le chiavi si vede che la macchina si riporta allo stato iniziale.

DESIGN SUMMARY REPORT

[\(torna su\)](#)

Cassaforte Project Status (01/25/2020 - 00:59:23)			
Project File:	cassaforte.xise	Parser Errors:	No Errors
Module Name:	Cassaforte	Implementation State:	Synthesized
Target Device:	xc6slx4-3csg225	• Errors:	No Errors
Product Version:	ISE 14.7	• Warnings:	No Warnings
Design Goal:	Balanced	• Routing Results:	
Design Strategy:	Xilinx Default (unlocked)	• Timing Constraints:	
Environment:	System Settings	• Final Timing Score:	

Device Utilization Summary (estimated values)				
Logic Utilization	Used	Available	Utilization	
Number of Slice Registers	8	4800		0%
Number of Slice LUTs	25	2400		1%
Number of fully used LUT-FF pairs	8	25		32%
Number of bonded IOBs	21	132		15%
Number of BUFG/BUFGCTRLs	1	16		6%

Scheda di sviluppo selezionata: Spartan 6.

```
| States          | 5 |
| Transitions     | 15 |
| Inputs          | 5 |
| Outputs         | 6 |
| Clock           | clk (rising_edge) |
| Reset           | rst (positive) |
| Reset type      | synchronous |
| Reset State     | start |
| Power Up State  | start |
| Encoding        | auto |
| Implementation  | LUT |
```

Summary:

inferred 1 Finite State Machine(s).

Unit <gest_cassaforte> synthesized.

Synthesizing Unit <seg_disp>.

Related source file is "/home/ise/Xilinx_Project/cassafortefinale/table.vhd".

Found 16x7-bit Read Only RAM for signal <o>

Summary:

inferred 1 RAM(s).

Unit <seg_disp> synthesized.

Dalle informazioni riportate dall'HDL Synthesis riguardo gest_cassaforte possiamo notare che sono stati rilevati 5 stati con 15 transizioni, 5 input e 6 output. Abbiamo un clock attivo sul fronte di salita, un reset di tipo sincro, uno stato di reset e accensione pari a START e la codifica dei vari stati automatica. Tutte queste informazioni rispecchiano le nostre specifiche di progettazione come si può notare anche dal modulo di gest_cassaforte riportato in precedenza.

Il Summary ci riporta anche che il display a 7 segmenti viene implementato attraverso una memoria RAM proprio come ci viene mostrato dal RTL Schematic del suddetto modulo.

```
=====
*                               Low Level Synthesis                               *
=====
Analyzing FSM <MFsm> for best encoding.
Optimizing FSM <gest_cass/FSM_0> on signal <c_s[1:3]> with user encoding.
-----
State    | Encoding
-----
start    | 000
ric_sec  | 001
anomalia | 010
apro     | 011
aperta   | 100
-----
```

Si può notare come vengono automaticamente codificati i 5 stati dell'automa.

Durante la realizzazione della nostra macchina avremmo potuto decidere di non sfruttare un approccio modulare, ciò avrebbe complicato di gran lunga la comprensione ed il test del codice siccome non avremmo potuto testare singole parti separatamente. Un approccio non modulare avrebbe anche causato non poche difficoltà nella risoluzione di eventuali errori e warning nel corso dell'elaborazione.

Non è stato testato, ma lo stesso automa utilizzato per gest_cassaforte lo si sarebbe potuto realizzare anche mediante l'automa di Mealy sfruttando il template appropriato. Inoltre, abbiamo preferito utilizzare un template procedurale rispetto a quello tabellare per la generazione del next state poiché sarebbe risultato complicato gestire una tabella di tali dimensioni contenente tutte le combinazioni.

Un problema che il nostro template avrebbe potuto generare sarebbe potuto essere quello della generazione di Latch indesiderati, ma con i giusti accorgimenti ciò non è avvenuto.

Abbiamo optato per l'utilizzo di sensori che rilevassero l'effettiva presenza delle chiavi all'interno delle serrature per evitare problemi riguardanti letture indesiderate di bit in ingresso che avrebbero potuto far aprire la cassaforte in maniera anomala.

La scelta di utilizzare un sensore che ci rilevasse se la porta della cassaforte fosse chiusa o meno è stata fatta per realizzare un metodo di chiusura il più efficace possibile.

Abbiamo optato per utilizzare la codifica effettuata dal sintetizzatore, ossia la best encoding, poiché in linea con le nostre supposizioni progettuali. Qualora si fosse preferita una codifica differente avremmo potuto modificarla.